

PWM Period

$$T_{PWM} = (PR2 + 1) \times 4 \times T_{OSC} \times (TMR2 \text{ Prescale Value})$$

$$PR2 = 255$$

$$TMR2 \text{ Prescale} = 1$$

$$T_{OSC} = \frac{1}{F_{OSC}} = \frac{1}{4 \times 10^6} = 250 \times 10^{-9}$$

$$T_{PWM} = (255 + 1) \times 4 \times 250 \times 10^{-9} \times 1$$

$$T_{PWM} = 256 \times 1 \times 10^{-6} = 256 \mu s$$

PWM Frequency

$$f = \frac{1}{T_{PWM}}$$

$$f = \frac{1}{256 \times 10^{-6}} = 3.906 \text{ KHz}$$

PWM Average Voltage

$$V_{AVG} = (\text{Duty Cycle Ratio}) \times V_{HIGH}$$

$$V_{HIGH} = 5 \text{ V}$$

$$\text{Duty Cycle Ratio} = \frac{CCPR}{4 \times (PR2 + 1)}$$

$$CCPR = 10 \text{ bit PWM Period Register}$$

$$V_{AVG} = \frac{CCPR}{1024} \times 5$$

$$V_{AVG} \times 1024 = CCPR \times 5$$

$$CCPR = \frac{V_{AVG} \times 1024}{5}$$

Low Pass Filter Cut-off Frequency

$$f_c = \frac{1}{2 \times \pi \times R \times C}$$

$$f_c = 1 \text{ Hz}$$

$$C = 1 \mu F$$

$$R = \frac{1}{2 \times \pi \times f_c \times C}$$

$$R = \frac{1}{2 \times \pi \times 1 \times 1 \times 10^{-6}} = 159 \text{ K}\Omega$$

$$V_F = V_{AVG}$$

$$V_{FMAX} = V_{HIGH}$$

AOP Feedback Resistor (R2) for a Gain β of 3.2 times

$$\beta = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$\beta - 1 = \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_2 = \frac{R_1}{\beta - 1}$$

$$\beta = 3.2$$

$$R_1 = 2.2 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = ?$$

$$R_2 = \frac{2.2 \times 10^3}{(3.2 - 1)} = \frac{2.2 \times 10^3}{2.2} = 1 \text{ K}\Omega$$

AOP Output Voltage

$$V_{AOP} = V_F \times \beta$$

$$V_{AOPMAX} = V_{FMAX} \times \beta = 5 \times 3.2 = 16 \text{ V}$$

Power Supply Output Voltage

$$V_{OUT} = V_{AOP}$$

$$V_{OUTMAX} = V_{AOPMAX}$$

$$V_{OUT} = \frac{CCPR}{1024} \times V_{ON} \times \beta$$

$$V_{OUT} = \frac{CCPR}{1024} \times 5 \times 3.2$$

$$V_{OUT} \times 1024 = CCPR \times 16$$

$$CCPR = 64 \times V_{OUT}$$

ADC

$$V_{REF} = 2.048 \text{ V}$$

$$RES = 10 \text{ bits}$$

$$ADRES = \text{ADC Result}$$

$$ADRES = \frac{V_{ANALOG}}{V_{REF}} \times 2^{RES}$$

$$ADRES \times V_{REF} = V_{ANALOG} \times 2^{RES}$$

$$V_{ANALOG} = \frac{V_{REF}}{2^{RES}} \times ADRES$$

Voltage Divider Resistors

$$V_S = 16 \text{ V}$$

$$V_{OUT} = V_{REF} = 2.048$$

$$R1 = 4.7 \text{ K}\Omega$$

$$R2 = ?$$

$$V_{OUT} = \frac{R2}{R1 + R2} \times V_S$$

$$V_{OUT} \times (R1 + R2) = V_S \times R2$$

$$V_{OUT} \times R1 + V_{OUT} \times R2 = V_S \times R2$$

$$V_{OUT} \times R1 = V_S \times R2 - V_{OUT} \times R2$$

$$V_{OUT} \times R1 = R2 \times (V_S - V_{OUT})$$

$$R_2 = \frac{V_{OUT} \times R_1}{V_S - V_{OUT}}$$

$$R_2 = \frac{2.048 \times 4700}{16 - 2.048}$$

$$R_2 = 689.9 \, \Omega$$

Voltmeter

$$V = \frac{V_S}{2^{RES}} \times ADRES$$

$$V = \frac{18}{1024} \times ADRES$$

Shunt Resistor

$$R_{SHUNT} = 1 \, \Omega$$

$$I_{LOAD} = I_{SHUNT} = 2 \, A$$

$$V_{MAX} = R_{SHUNT} \times I_{LOAD} = 1 \times 2 = 2 \, V$$

$$P_{SHUNT} = V_{MAX} \times I_{LOAD} = 2 \times 2 = 4 \, W$$

Ammeter

$$I_{SHUNT} = \frac{V_{SHUNT}}{R_{SHUNT}}$$

$$V_{SHUNT} = V_{ANALOG}$$

$$I_{SHUNT} = \frac{\frac{V_{REF}}{2^{RES}} \times ADRES}{R_{SHUNT}}$$

$$I_{SHUNT} = \frac{\frac{2.048}{1024} \times ADRES}{1}$$

$$I_{SHUNT} = \frac{2.048}{1024} \times ADRES$$

$$I_{SHUNT} = V_{SHUNT} = V_{ANALOG}$$